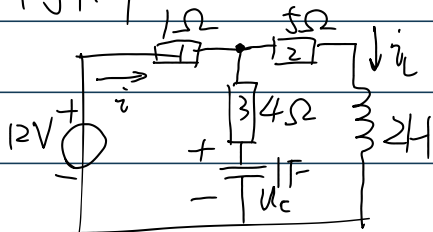


第一二章例题

Sunday, September 3, 2023 12:54 AM

例1. 计算 i , U_c , i_L 以及有储在 C, L 中能量。



解: $U = i_L \cdot (R_1 + R_2)$ 由于电感对直流短路

$$\therefore i_L = \frac{12}{6} = 2A$$

$$\therefore U_{3\Omega} = IR = 10V$$

$$\text{而: } U_c = U_3 = 10V,$$

$$i = i_L = 2A$$

电容储能: $Q = CU$


$$= 10 \text{ (C)}$$

→ 有储能量 $W_c = \frac{1}{2} Cu^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 10^2 = 50 \text{ (J)}$

电感链公式: $\psi = L \cdot i = 4 \text{ (Wb)}$

$$W_L = \frac{1}{2} Li^2 = 4 \text{ (J)}$$

例1.2 计算各元件发出或吸收的功率

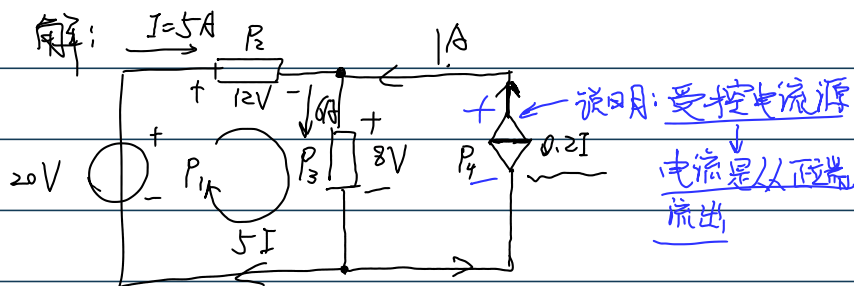

解: $P_2 = (+)(+)$ $UI = 60 \text{ (W)}$ (吸)

$P_3 = (+)(+)$ $UI = 48 \text{ (W)}$ (吸)


$P_1 = (-)(-)$ $UI = 100 \text{ (W)}$ (发出)

对 P_4 是 CCCS, 从而有: $i = 0.2I = 1A$.

而 U 与 P_3 相同为 8V, \therefore

$P_4 = (-)(-)$ $UI = 8 \text{ (W)}$ (发出).

2-2. 求 i_o , u_o

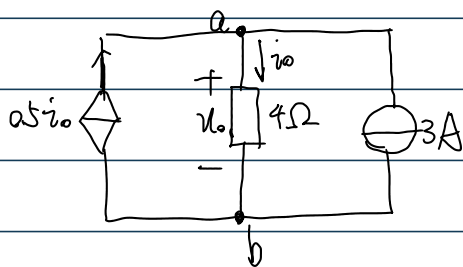

由: a: $3A + 0.5i_o = i_o$


得: $i_o = 6A$.

由欧姆定律: $U = i_o R = 24 \text{ (V)}$

(选用关联参考方向)

2-3. 求 U_1, U_2

取回路顺时针正

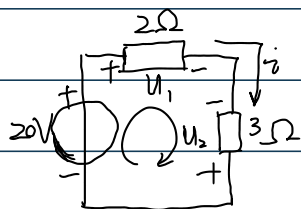

解: 由 KVL 定律: $U_1 - U_2 - U_0 = 0$

电压参考(顺时针)方向列方程


$$\therefore U_1 - U_2 - 20 = 0$$

由欧姆定律: $U_1 = 2i, U_2 = -3i$ **注意的问题**
再反次方向

$$\therefore 2i + 3i - 20 = 0 \therefore 5i = 20, i = 4(A)$$

$$\therefore U_1 = 8(V) \quad U_2 = -12V$$

例2-4. 如图电路, 求 i, U 以及各个独立电源和受控源产生的功率

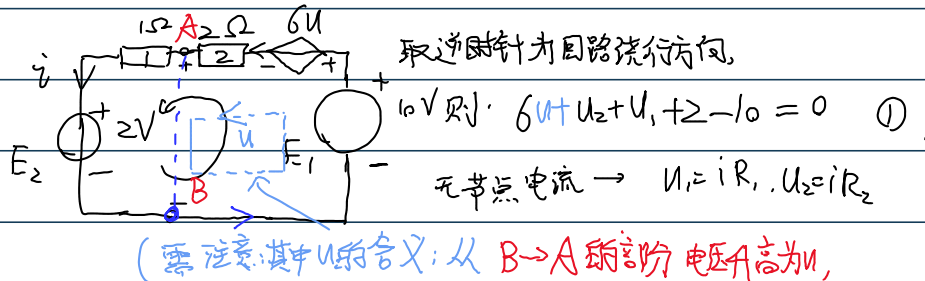

取逆时针为回路绕行方向

$$10V \text{ 则: } 6U + U_2 + U_1 + 2 - 10 = 0 \quad (1)$$

$$\text{无节点电流} \rightarrow U_1 = iR_1, U_2 = iR_2$$

(注意: 其中 U 的含义: 从 $B \rightarrow A$ 的电压升为 U)

$$\text{左: 电压升} \quad \text{则: } 10 - 6U - 2 = i(1+2) \quad (1)$$

$$\text{又: } 2i + 6U - 10 = -U \quad (\text{以顺时针加})$$

注意: 更简便是用左边

以电压升高为正, 降低为负, 由正到负数
电压降低 U

$$2i = 10 - 7U \quad (2)$$

$$\text{直接 } 1 \cdot i + 2 = U \quad (3)$$

$$\begin{cases} 8 - 6U = 3i \\ 10 - 7U = 2i \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 16 - 12U = 6i \\ 30 - 21U = 6i \end{cases}$$

也符合 $2 = U$

$$\rightarrow (30 - 16) - (21 - 12)U = 0$$

$$14 - 9U = 0 \quad U = \frac{14}{9}(V) \quad i = \frac{8}{3} - \frac{28}{9} = -\frac{4}{9}(A)$$


$$\text{受控电压源 } V = \frac{14}{9} \times 6 = \frac{28}{3}(V)$$

$$\text{且 } P_{\text{放}} = (-1) \cdot (+1) \cdot \frac{28}{3} \cdot (-\frac{4}{9}) = \frac{112}{27}(W) (\text{放})$$

$$\text{对 } E_1, P_{\text{吸}} = (+1) \cdot (-1) \cdot 10 \times -\frac{4}{9} = \frac{40}{9}(W) (\text{吸})$$

$$E_2, P_{\text{放}} = (+1) \cdot (-1) \cdot 2 \cdot -\frac{4}{9} = \frac{8}{9}(W) (\text{放})$$
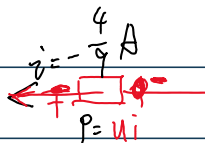
$$\therefore \frac{112}{27} + \frac{8}{9} - \frac{40}{9} = \frac{16}{27} - \frac{32}{27} \leftarrow \text{对于电阻功率总吸收 } = (-1) \cdot (-\frac{4}{9})$$



$$= \frac{136}{27} - \frac{40}{9} - \frac{16}{27} = 0 \quad \checkmark$$