


# 二端口等效电路关系

Tuesday, December 5, 2023 8:22 AM

①: Z参数等效电路:


$$\begin{cases} U_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2 \\ U_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2 \end{cases}$$

从而有:

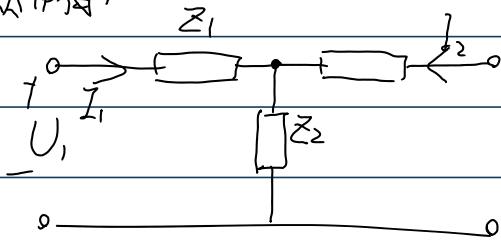

$$U_1 = Z_{12} (I_1 + I_2) + (Z_{11} - Z_{12}) I_1$$


此时,  $U_2$  无法等效, 故加入受控源:

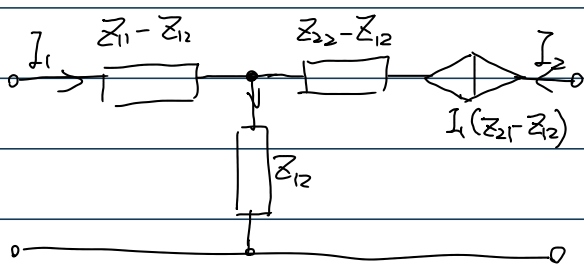


$$U_2 = (I_1 + I_2) Z_{12} + I_2 (Z_{22} - Z_{12}) + I_1 (Z_{21} - Z_{12})$$

等效电路如左图

② Y参数: 同理有: 在右侧加受控电流源:

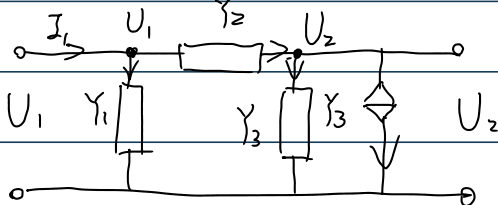
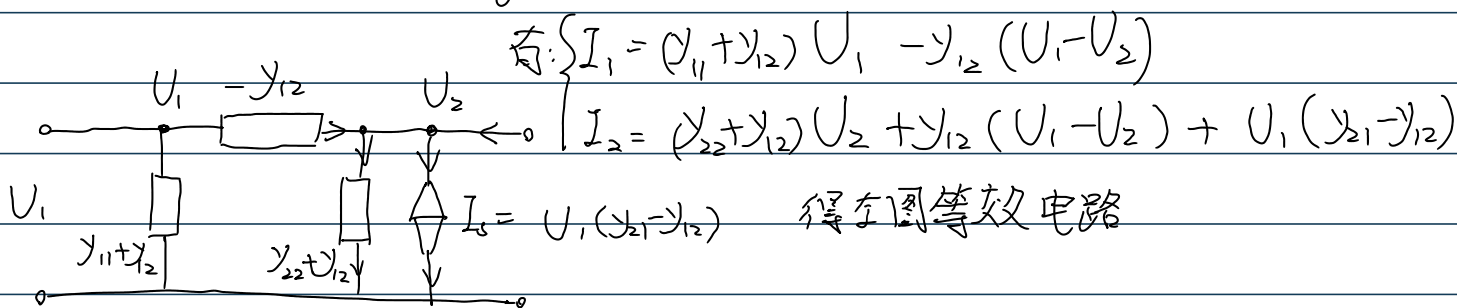
$$\begin{cases} I_1 = Y_{11} U_1 + Y_{12} U_2 \\ I_2 = Y_{21} U_1 + Y_{22} U_2 \end{cases}$$



$$I_1 = (Y_{11} + Y_{12}) U_1 - Y_{12} (U_1 - U_2)$$

$$I_2 = (Y_{22} + Y_{12}) U_2 + Y_{12} (U_1 - U_2) + U_1 (Y_{21} - Y_{12})$$

得左图等效电路

$$\begin{cases} U_1 = h_{11} I_1 + h_{12} U_2 \\ I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} U_2 \end{cases}$$

