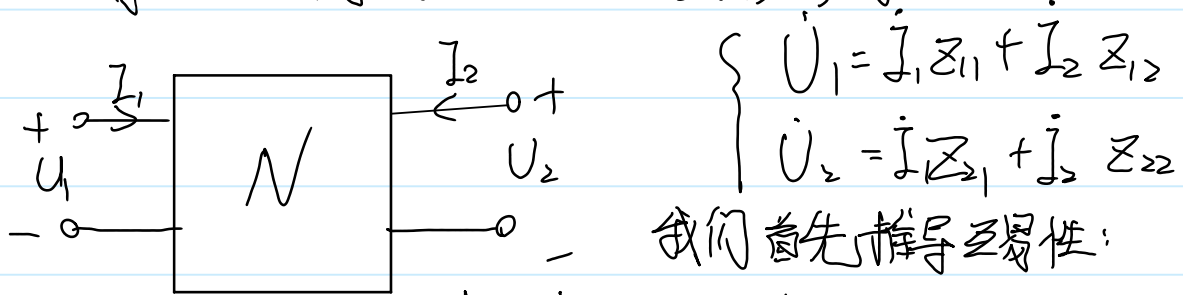


二端口网络的参数关系和互易对称条件推导


Saturday, December 2, 2023

11:10 PM

对二端口网络, 有参数 U_1, U_2, I_1, I_2 , 则:



1) 互易性网络有三种形式: (同时成立)

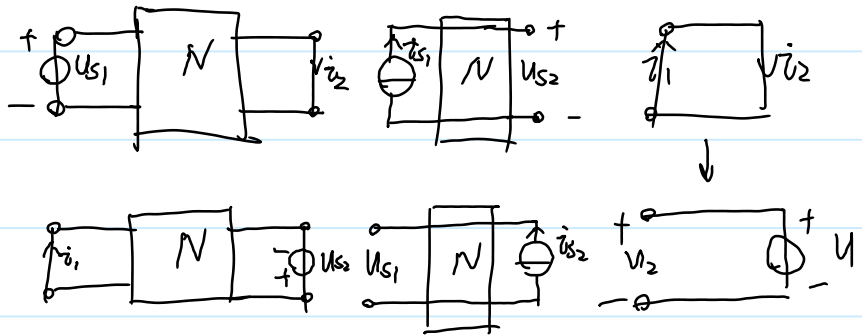

其中, 第二种形式有: 对成比例的激励有:

$i_{s1} = k i_{s2}$ 时, $U_{s2} = k U_{s1}$ 由齐次定理,

$$\left. \frac{U_{s1}}{I_{s2}} \right|_{I_1=0} = \left. \frac{U_{s2}}{I_{s1}} \right|_{I_2=0} \Rightarrow \text{有: } Z_{12} = Z_{21}, \text{ 即互易定理满足}$$

对称时: $Z_{11} = Z_{22}$ 同时满足.

②. 对于 y 方程有:

$$\begin{cases} I_1 = y_{11} \dot{U}_1 + y_{12} \dot{U}_2 \\ I_2 = y_{21} \dot{U}_1 + y_{22} \dot{U}_2 \end{cases} \text{ 从而有: } \begin{cases} U_{s1} = k U_{s2} \text{ 时,} \\ i_2 = k i_1 \end{cases}$$

$$\therefore \left. \frac{I_1}{U_{s2}} \right|_{U_{s1}=0} = \left. \frac{I_2}{U_{s1}} \right|_{U_{s2}=0}$$

从而: $y_{12} = y_{21}$

③ 由 Z 参数推 A 参数:

$$A = \begin{cases} U_1 = a_{11} U_2 + a_{12} (-I_2) \\ I_1 = a_{21} U_2 + a_{22} (-I_2) \end{cases} \text{ 从而有: } I_1 = \frac{U_2 - Z_{22} I_2}{Z_{21}}$$

$$I_1 = a_{21} U_2 + a_{22} (-I_2) \quad \text{从而有: } \begin{matrix} 1 & 2 \\ \hline & 2 \end{matrix}$$

$$\therefore U_1 = \frac{Z_{11}}{Z_{21}} [U_2 - Z_{22} I_2] + Z_{12} I_2$$

从而有关系:

$$a_{11} = Z_{11} / Z_{21} \quad a_{12} = -Z_{12} + \frac{Z_{11}}{Z_{21}} Z_{22} = \frac{Z_{11} Z_{22} - Z_{12} Z_{21}}{Z_{21}}$$

$$a_{21} = \frac{1}{Z_{21}} \quad a_{22} = \frac{Z_{22}}{Z_{21}}$$

当网络互易时: 由 $Z_{12} = Z_{21}$

$$\text{显然: } a_{11} a_{22} = \frac{Z_{11} Z_{22}}{Z_{21}^2}, \quad a_{12} a_{21} = \frac{Z_{11} Z_{22} - Z_{12} Z_{21}}{Z_{21}^2}$$

$$\text{有: } a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21} = \frac{Z_{12}}{Z_{21}} = 1 \quad \checkmark \text{ 即: } |A| = 1$$

其余方程可类似导出。